

この基板は、旭化成のAK4490EQ DACチップを使って、I2S信号(PCM、DSD)をアナログ信号に変換します。基板1枚でステレオ再生出来ますが、基板2枚でデュアルモノ再生出来ます。

出力は差分電圧出力となります。

PCM/DSDはアイソレートしませんので、別頒布のアイソレータ基板でアイソレートしてください。

PCM/DSD選択信号を判別して、自動的にPCM/DSDの切替が出来ます。

DSDの左右チャンネルを反転出来ます。

AK4490EQの電子ボリューム制御で音量調整が出来ます。

各種設定は、SW1,SW2スイッチのON/OFF、またはEXT_IOコネクタのピンのオープン/ショートで行います。

基板サイズは80mm×50mmです。

電源は、+3.3V(200mA)と+5~7V (200mA)です。オプションでアナログ3.3V用の+3.3V(100mA)も使えます。

Rev1.2で、たまに電源ON時にマイコンが正しく起動しない問題への対処を行いました。



※I/Vアンプに関しては、私のハイブリッドI/Vアンプや金田220モドキI/Vアンプ、お気楽さんの電流差分I/Vアンプや、トランス等を利用してください。I/Vアンプの入力に直列にI/V変換用の抵抗1KΩを入れてください。

AK4490S DAC基板(Rev1.3)の部品表

部品	番号	部品名/値	数量	備考
IC	IC1	AK4490EQ	1	○LQFP48
	IC2	ATtiny85	1	○プログラム済(V1.0)、ICソケット付き
	IC3	74LV4020	1	○TSSOP16、代替品の74LV4040になる場合もあります。
	IC4	PCAL9539A	1	○SSOP24、PCA9539Aとは互換はありません。
	IC5	TCM809-R	1	○SOT-23、リセットIC、秋月電子のI-02533
抵抗	R1-4	22Ω	4	○チップ2012サイズ、入力ダンピング抵抗
	R5-8,11	10KΩ	5	○チップ2012サイズ
	R9,10	4.7KΩ	2	○チップ2012サイズ、I2C用ダンピング抵抗
コンデンサ	C1-3,6-8	10uF/6V以上	6	電解コンデンサ、直径6mm、OSコンがお薦め、サイズに注意
	C4,9	220uF/7V以上	2	電解コンデンサ、直径7mm、OSコンがお薦め、サイズに注意 ※容量が大きいかほど音質が良くなります。
	C5,10	100uF/7V以上	2	電解コンデンサ、直径7mm、OSコンがお薦め、サイズに注意
	C11-26	0.1uF	16	○チップ2012サイズ、バスコン、秋月電子のP-00355
インダクタ	FB1-3	33uH	3	○チップ2012サイズ、フェライトビーズ(ショートで代用可)、秋月電子のP-04053
スイッチ	SW1,2	DIPスイッチ	2	○8回路DIPスイッチ、秋月電子のP-06006
端子	CNT1	2X7PIN	1	2.54mmピンヘッダ(2列)、PCM/DSD入力用
	D-PWR	2PIN	1	B2B-XH-A、デジタル電源用3.3V(200mA)
	A-PWR	2PIN	1	B2B-XH-A、アナログ電源用5~7V(200mA)
	A-PWR2	2PIN	1	B2B-XH-A、アナログ電源用3.3V(100mA)、オプション
	L-OUT	3PIN	1	B3B-XH-A、左チャンネル出力

R-OUT	3PIN	1	B3B-XH-A、右チャンネル出力
I2C	4PIN	1	2.54mmピンヘッダ(1列)、I2C通信用
VOL	3PIN	1	2.54mmピンヘッダ(1列)、ボリューム用
EXT_IO	2X11PIN	1	2.54mmピンヘッダ(2列)、外部IO用
RST	2PIN	1	2.54mmピンヘッダ(1列)、マイコンリセット用
ADDR	2PIN	1	2.54mmピンヘッダ(1列)、DACのアドレス設定用

※備考に○印のものは添付品

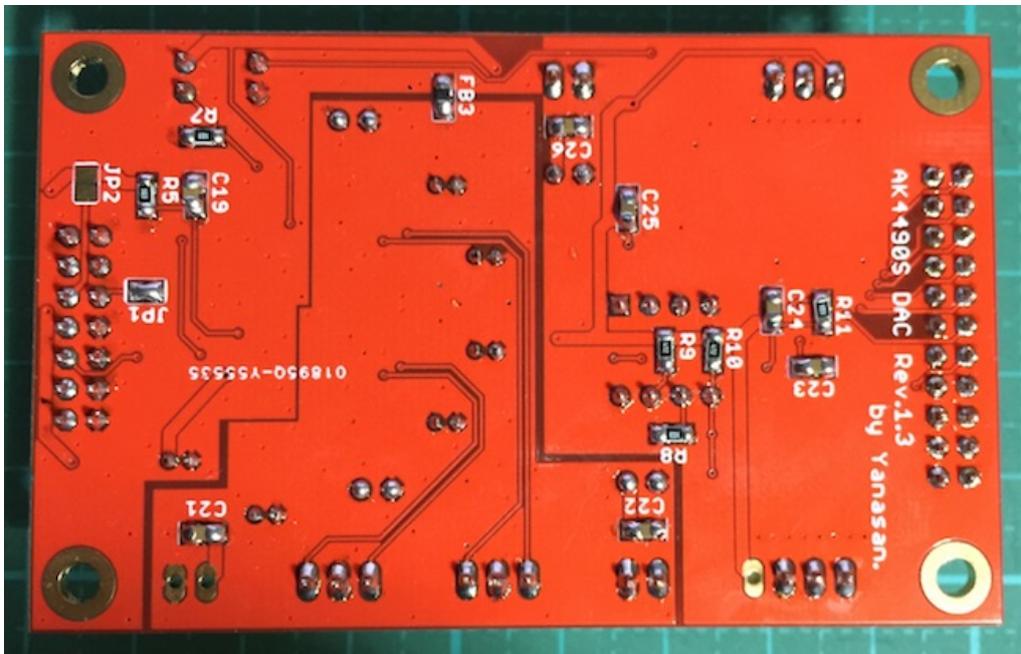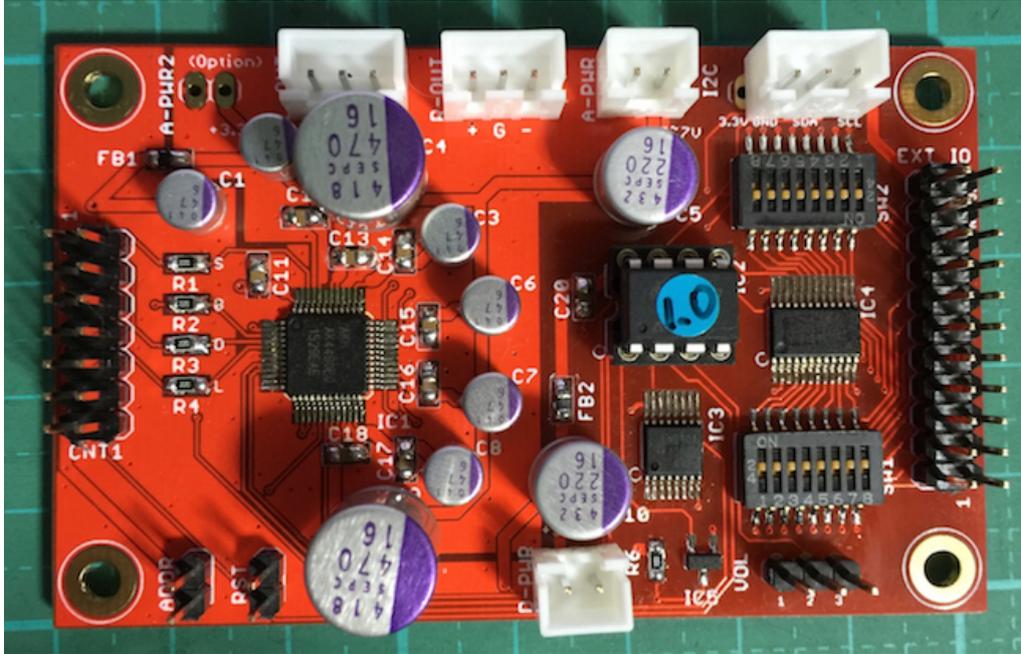

CNT1コネクタ

- 1 SDATA/DSDR
- 2 Gnd
- 3 LRCK/DSDL
- 4 Gnd
- 5 BCLK/DSDCLK
- 6 Gnd
- 7 SCLK

- 8 Gnd
- 9 +3.3V(未使用)
- 10 (Gnd、JP1ショート時)
- 11 PCM/DSD識別信号(PCM=LOW,DSD=HIGH)
- 12 MUTE(未使用)
- 13 SDA(未使用)
- 14 SCL(未使用)

※ピンヘッダ2×7(14P)を使います。

※DSDの場合、1がDSDL、3がDSDRのトランスポートがあります。DSDL/R切替設定で切替が出来ます。

ジャンパランドについて

JP1は、CNT1コネクタの10ピンのGnd用です。

CNT1コネクタの10ピンをGndに落とす場合にショートします。

お気楽さんの基板とコネクタ接続する場合は、オープンにします。

JP2は、INコネクタの9ピンから+3.3V入力用です。

INコネクタの9ピンから+3.3Vを電源として利用する場合は、ショートします。

アイソレータ基板への+3.3V出力用にも使えます。

電源について

電源は、デジタル用3.3V(200mA)、アナログ用5~7V(200mA)の2個です。

オプションで、アナログ用3.3V(100mA)が使えます。

※オプションのアナログ3.3Vを使う場合は、FB1を必ず外してください。

アナログ用5~7Vは、高い電圧の方がお勧めです。

手動ボリュームについて

手動ボリュームとして10KΩ可変抵抗 (Aカーブ) を使います。

可変抵抗の1 2 3を、VOLコネクタの1 2 3に接続してください。

手動ボリュームを使わない場合は、VOLコネクタの2と3をショートしてください。

設定について

SW1,SW2スイッチ、またはEXT_IOの設定ピンのいずれかで、各種設定が出来ます。

※使わないほうは、必ずOFFまたはオープンにしてください。

1)SW1,SW2スイッチによる設定

※0 : OFF、1 : ON、X : どちらでも可

SW1スイッチ

1, 2番 : 入力切替

I2S入力を切替します。オートにすると、自動でPCMとDSDが切り替わります。

0, 0 = PCM

0, 1 = DSD

1, X = オート (CNT1コネクタの11ピンがLOW=PCM、HIGH=DSD)

3番 : DSDの左右CH指定

DSD入力時の左右CHを入替出来ます。

0 = DSDR(LRCK/DSDRとSDATA/DSDL)

1 = DSDL(LRCK/DSDLとSDATA/DSDR)

4, 5, 6番 : PCM入力フォーマット

PCM入力時の入力フォーマットを指定します。

0, 0, 0 = 16bit後詰め

0, 0, 1 = 20bit後詰め

0, 1, 0 = 24bit前詰め

0, 1, 1 = 24bit I2S

1, 0, 0 = 24bit後詰め

1, 0, 1 = 32bit後詰め

1, 1, 0 = 32bit前詰め

1, 1, 1 = 32bit I2S

7, 8番 : PCMディエンファシスフィルタ

PCM入力時のディエンファシス周波数を指定します。

0, 0 = 44.1KHz

0, 1 = OFF

1, 0 = 48KHz

1, 1 = 32KHz

SW2スイッチ

1番：超スローロールオフフィルタ

超スローロールオフフィルタを指定します。

0 = ノーマル

1 = 超スローロールオフフィルタ

2, 3番：デジタルフィルタ

デジタルフィルタを指定します。

0, 0 = シャープロールオフ

0, 1 = スローロールオフ

1, 0 = ショートディレイシャープロールオフ

1, 1 = ショートディレイスローロールオフ

4, 5番：音質フィルタ

音質フィルタを指定します。

0, 0 = サウンド1

0, 1 = サウンド2

1, 0 = サウンド3

1, 1 = リザーブ

6, 7番：DSDフィルタ

DSD入力時のDSDフィルタを指定します。6番をONにするとボリューム制御は出来ません。

0, 0 = 50KHzハイパススルー

0, 1 = リザーブ

1, 0 = 50KHzハイパススルー&ボリュームパススルー

1, 1 = 150KHzハイパススルー&ボリュームパススルー

8番：デュアルモノ指定

DACの動作モードを指定します。

※デュアルモノDACを指定した場合は、片方の基板のハンダ付けの変更が必要です。

0 = シングルDAC

1 = デュアルモノDAC (マイコン付きが左CH、マイコン無しが右CH)

2)EXT_IOコネクタの設定ピンによる設定

※0：オープン、1：18または19番ピン (GND)とショート、X：どちらでも可

1, 2番ピン：入力切替

I2S入力を切替します。オートにすると、自動でPCMとDSDが切り替わります。

0, 0 = PCM

0, 1 = DSD

1, X = オート (CNT1コネクタの11ピンがLOW=PCM、HIGH=DSD)

3番ピン：DSDの左右CH指定

DSD入力時の左右CHを入替出来ます。

0 = DSDR(LRCK/DSDRとSDATA/DSDL)

1 = DSDL(LRCK/DSDLとSDATA/DSDR)

4, 5, 6番ピン：PCM入力フォーマット

PCM入力時の入力フォーマットを指定します。

0, 0, 0 = 16bit後詰め

0, 0, 1 = 20bit後詰め

0, 1, 0 = 24bit前詰め

0, 1, 1 = 24bit I2S

1, 0, 0 = 24bit後詰め

1, 0, 1 = 32bit後詰め

1, 1, 0 = 32bit前詰め

1, 1, 1 = **32bit I2S**

7, 8番ピン：PCMディエンファシスフィルタ

PCM入力時のディエンファシス周波数を指定します。

0, 0 = 44.1KHz

0, 1 = OFF

1, 0 = 48KHz

1, 1 = 32KHz

※単位はMHz

DSDの対応サンプリング周波数は、DSD64、DSD128、DSD256です。
※範囲外の入力時は、ノイズが出ないように出力をミュートします。
DSD時のSCLKのクロック周波数は512fsです。

出力について

- ・ L-OUT出力から左チャンネルが、R-OUT出力から右チャンネルが、差動電圧出力されます。
※デュアルモノモードの場合、L-OUTとR-OUTは、+、G、-をそれぞれまとめます。
マイコン付き基板でADDRピンがオープンな基板は右チャンネル用です。
マイコン無し基板でADDRピンがショートな基板は左チャンネル用です。
- ・ 出力は差動出力のみです。
差動出力は、OUT出力の+に正信号、-に負信号が出るので、+-それぞれを、差分合成アンプに入力します。
- ・ 電圧出力ですので差分合成アンプを接続します。
- ・ ディスクリートI/VアンプやI/Vトランスをお勧めします。

シングルDACとして使う場合

特別な変更等を必要ありません。
SW2スイッチの8番はOFFとします。
L-OUT出力から左チャンネルが、R-OUT出力から右チャンネルが、差動電圧出力されます。

デュアルモノDACとして使う場合

- 1)左チャンネル用基板
特別な変更等を必要ありません。
SW2スイッチの8番をONとします。
ADDRコネクタをオープンとします。
L-OUT出力とR-OUT出力から左チャンネルが、差動電圧出力されます。
SW1,SW2スイッチ,EXT-IOコネクタは有効です。
VOL制御とRSTマイコンリセットは有効です。
- 2)右チャンネル用基板
IC2マイコンを外します。
FB2フェライトビーズを外します。
R9,R10抵抗を外します。
ADDRコネクタをショートします。
L-OUT出力とR-OUT出力から右チャンネルが、差動電圧出力されます。
SW1,SW2スイッチ,EXT-IOコネクタは全てOFF設定にしてください。
VOL制御とRSTマイコンリセットは無効です。
- 3)両基板のI2Cコネクタを、ケーブル3本で接続します。+3.3Vピンは接続しないでください。

製作について

まずは、表面のICからハンダ付けをしましょう。

ICの向きは、マイコン以外は、左下が1ピンになりますので、ICの○印や脇の窪みが左側に来るようにしてください。IC表面の印刷文字が読める方向になっている事でも確認出来ます。
※ICの品名がプリントされていますが、製作ソフトの都合で、IC表面の印刷文字とは逆さまの場合がありますので、間違わないように注意してください。

コツは、
フラックスをハンダ面に適量を塗ります。軽い接着剤代わりになります。
お気に入りには、HAKKO NO.001-01です。
ICを載せませんが、ピンセットを使って、慎重にピンの位置が合うまで調整します。
ICを指で押さえて、ICの隅をピンセットで押してずらして合わせます。
2面（AK4490EQは4面）とも完全に合うまで、しつこく繰り返すことが成功のポイントです。
完全にピン位置が合ったら、ICをピンセットで押さえて動かない状態にして、ハンダコテに少量のハンダを乗せて、ICの端のピン（1～2ピン分）をハンダ付けします。ハンダが多いとブリッジし易いので、少なめがお勧めです。
※セロテープなどで固定する方法もありますが、半田付けする箇所が見難くなったり、テープを貼る際にICがずれやすいので、ピンセットで押さえる方法がお勧めです。
この時にピン位置がずれていたら、ハンダを溶かして一旦外します。
ここできちんと確認しないと後の祭りになります。
うまく行ったら、基板を回転させて、ハンダ付けするピンが奥向きになるようにします。
ハンダ付けしたピンと対角線上のピンをハンダ付けします。
これ以降はピンセットで押さえる必要ありません。
ピン一列にフラックスを塗って、ハンダ付けします。コテをピン列に沿って横にずらして行きます。この時、ブリッジしても無視します。
4面とも同じようにハンダ付けが終わったら、ブリッジした箇所の対処です。

コテ先を綺麗にして、ブリッジ部分にフラックスを塗ったら、コテ先をブリッジ部分に当てて、ピン先方向に動かせば、ハンダがコテ先に吸い取られます。ブリッジのハンダが多量でない時は、コテ先を当てるだけで、ピン側にハンダが溶けてブリッジが解消出来ます。

最後に、綿棒に無水アルコールをたっぷり吸わせて、ICに残ったフラックスを洗い流します。ハンダくずを拭き取る感じでやると良いでしょう。

ICが正しくハンダ付けされたか、5～10倍ルーペを使って、目視チェックします。

出来れば、テスターを使って、ICの根元と基板側のピン部分とが導通しているか、隣のピンと間違えて導通していないかを確認しましょう。

テスター棒だと太すぎるのピンヘッダ用の細い線を取り付けると良いでしょう。

尚、隣のピンとの導通確認では、回路的に導通が正しい場合があります。

チップコンデンサとチップ抵抗をハンダ付けします。

裏面のチップコンデンサとチップ抵抗をハンダ付けします。

表面に戻ります。

電解コンデンサC1～10をハンダ付けします。

マイコンのピンソケットをハンダ付けします。

SW1,SW2スイッチをハンダ付けします。

最後に残りのコネクタをハンダ付けします。

コネクタを使わず配線ケーブルを直にハンダ付けしても構いません。

コネクタを付ける場合は、向きに注意してください。1ピン目を合わせましょう。

最後に、電源の+、GND間の抵抗値を測って、ショートしていないかを確認します。

動作確認

VOLコネクタに可変抵抗を接続します。

まずは、電源を入れてみましょう。

煙や異臭がないかを確認します。

ICを触って、指で触れないほど熱くないかを確認します。

次に出力端子（L-OUT,R-OUT）の+、一の電圧を確認します。

AK4490EQが動作していれば、2.5Vぐらいの電圧になります。そうでなければ、AK4490EQのハンダ付けを疑いましょう。

音が出るか、トランスプーターやI/Vアンプを繋いで確認します。


VOLの可変抵抗を回して、音量調節が出来ない場合は、マイコンが怪しいです。

全く音が出ない場合は、AK4490EQが怪しいです。


デュアルモノの時に、右チャンネルの音が出ない場合は、I2C通信用のケーブルが怪しいです。

※デュアルモノの時は、最初は、各基板毎にシングルDACとして音が出ることを確認してください。

AK4490S DAC基板の表面

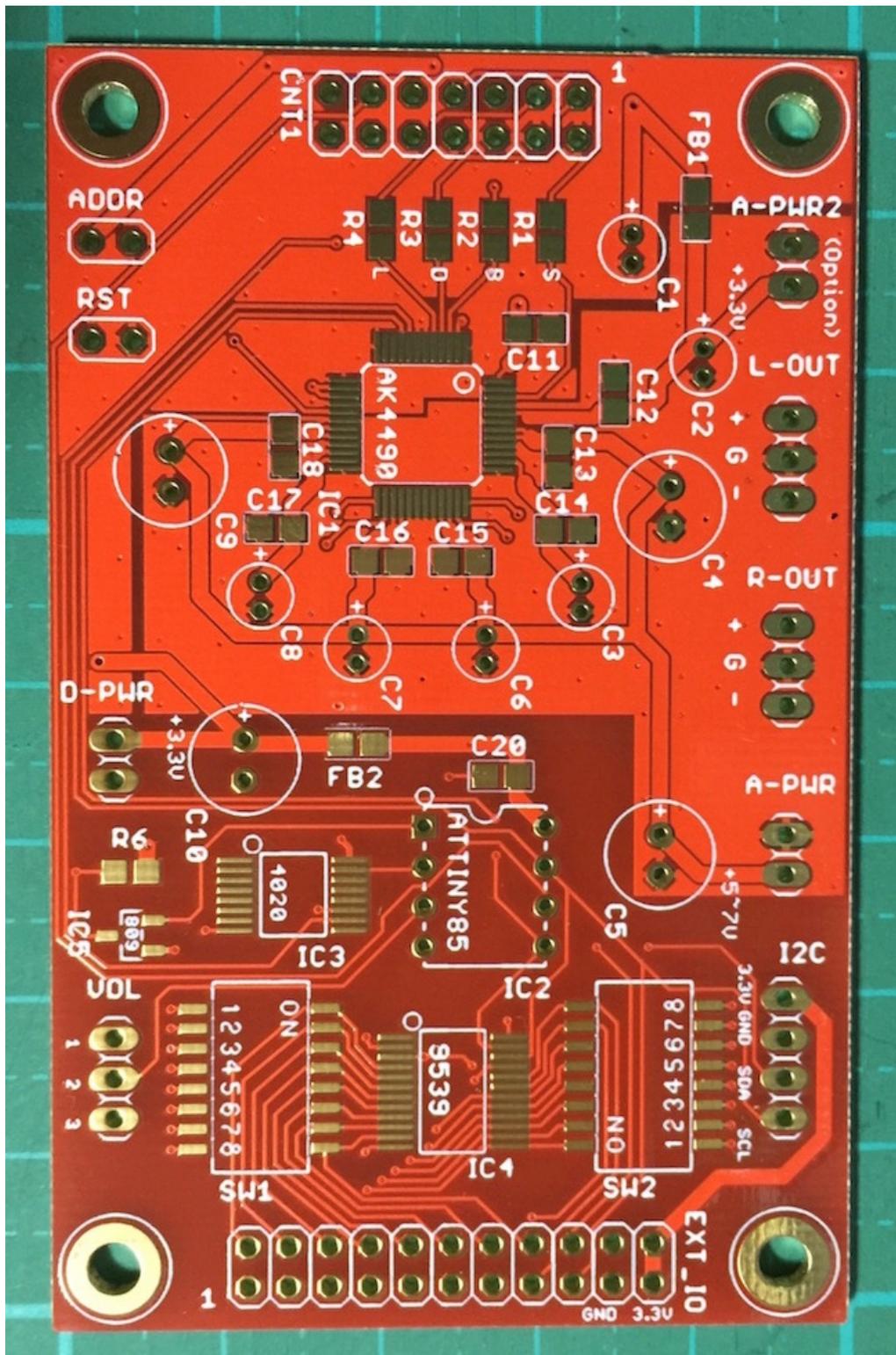

AK4490S DAC基板の裏面

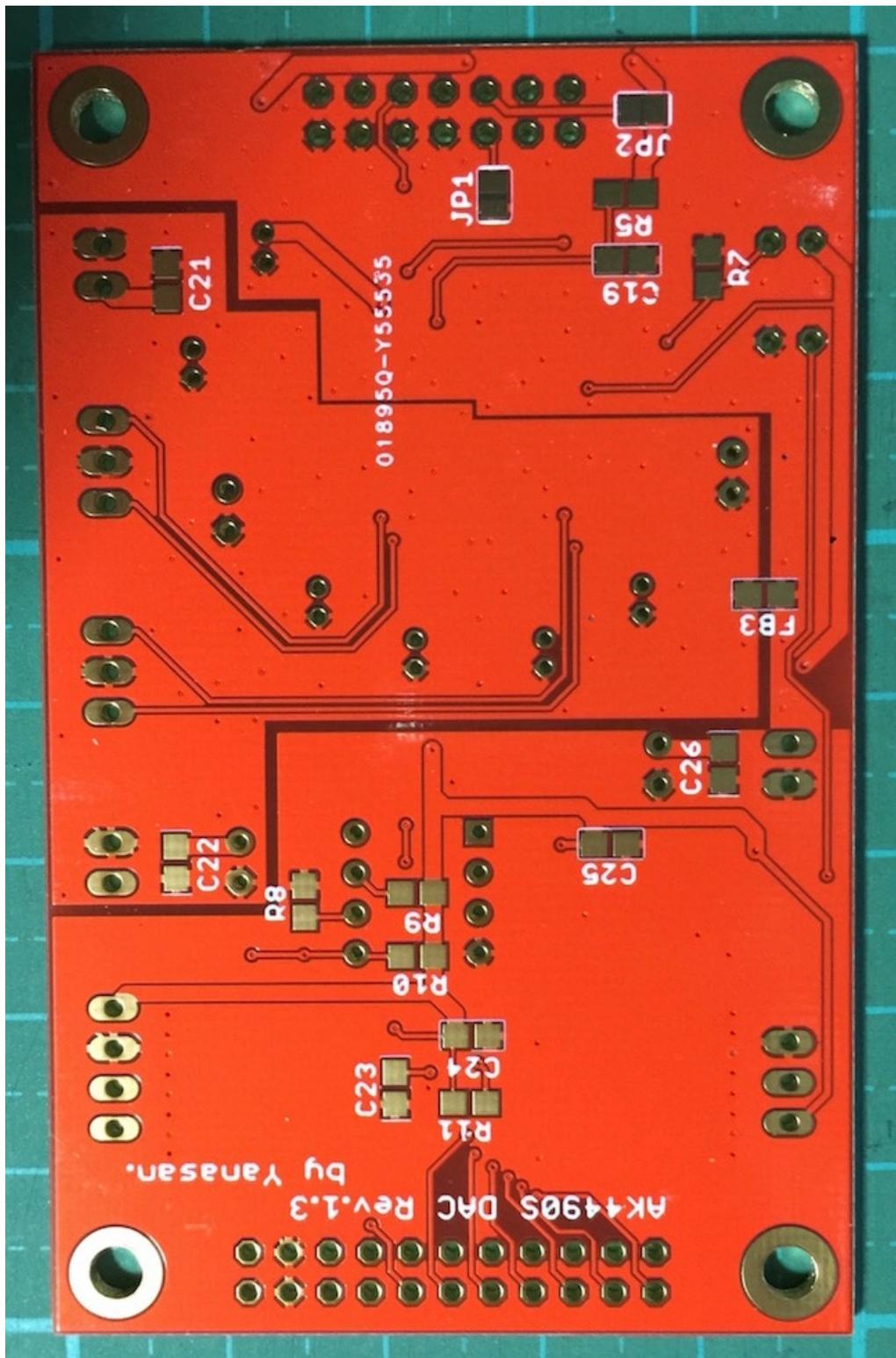

修正履歴

Rev1.3(2016/01/25)

・ Rev1.3基板用に修正

Rev1.2(2015/11/19)

・ デュアルモノ/DACで使う場合の説明ミスを修正

Rev1.1(2015/09/16)

・ Rev1.2基板用に修正

Rev1.0(2015/08/29)

・ 新規

